

M R

Ahmed Mahdy



فيزياء	استاتيكا
دوائر كهربية	الكثرونيات
ميكانيكا الانشآت	هيدروليكا

مدرس خصوصي

حضورى

اونلاين

لجصل الطالب علي

مقاطع فيديو هات لشرح المقرر بشكل وافى

ملخص للمادة Pdf للمذكرة واطراجة

محاضرات مباشرة علي برنامج زووم

مناقشة الأجزاء الغير مفهومة

تواصل مستمر مع معلم المادة



للتواصل

0567630097

0565657741

2.15 Calculate v and i_x in the circuit of Fig. 2.79.

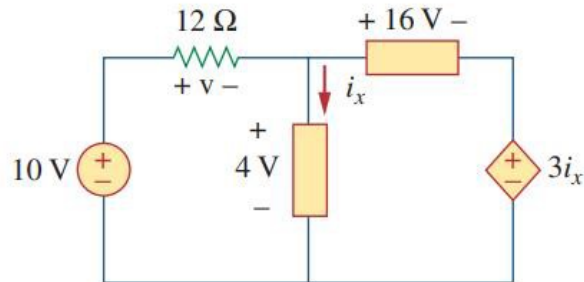


Figure 2.79

For Prob. 2.15.

apply KVL in loop 1

$$-10 + v + 4 = 0 \Rightarrow v = 6V$$

apply KVL in loop 2

$$-4 + 16 + 3i_x = 0 \Rightarrow i_x = -\frac{12}{3} = -4A$$

2.17 Obtain v_1 through v_3 in the circuit of Fig. 2.81.


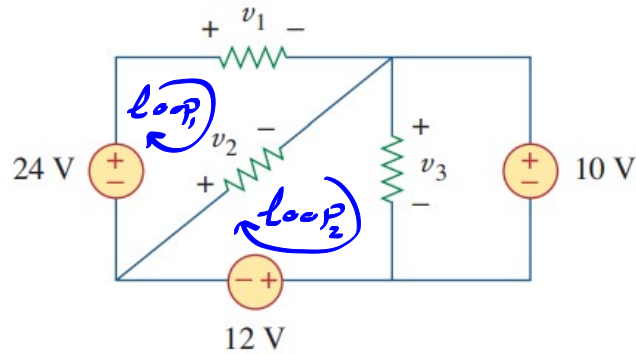


Figure 2.81
For Prob. 2.17.

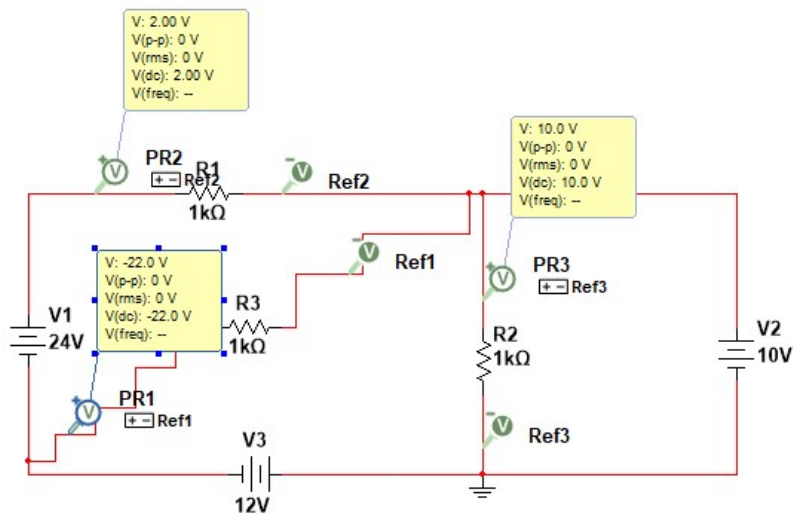تو حیل علی التوازی $v_3 = 10V$
 apply K.V.L at loop 2
 $10 + 12 + v_2 = 0 \Rightarrow v_2 = -22V$
 apply K.V.L at loop 1
 $-24 + v_1 - (-22) = 0 \Rightarrow v_1 = 2V$



2.19 From the circuit in Fig. 2.83, find I , the power dissipated by the resistor, and the power supplied by each source.

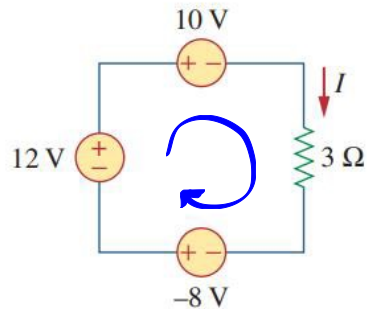


Figure 2.83
For Prob. 2.19.

apply K.V.L

$$-12 + 10 + 3I - (-8) = 0$$

$$I = -2A$$

$$P_{3\Omega} = I^2 R = (-2)^2 \times 3 = 12W$$


/

$$P_{10V} = (-2)(10) = -20W$$

$$P_{12V} = (-2)(-12) = +24W$$

/

$$P_{-8V} = -(-2)(-8) = -16W$$

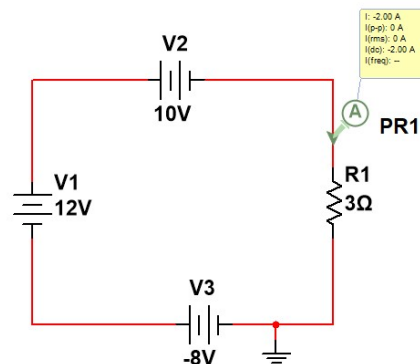

2.20 Determine i_o in the circuit of Fig. 2.84.


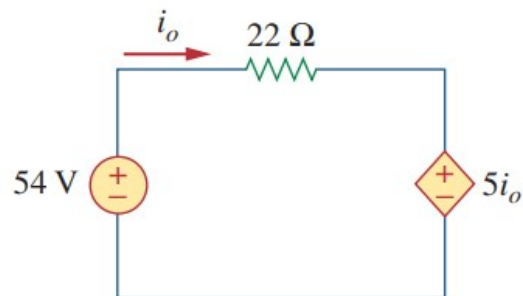


Figure 2.84
For Prob. 2.20.

apply K.V.L

$$-54 + 22I_o + 5I_o = 0$$

$$I_o = 2A$$

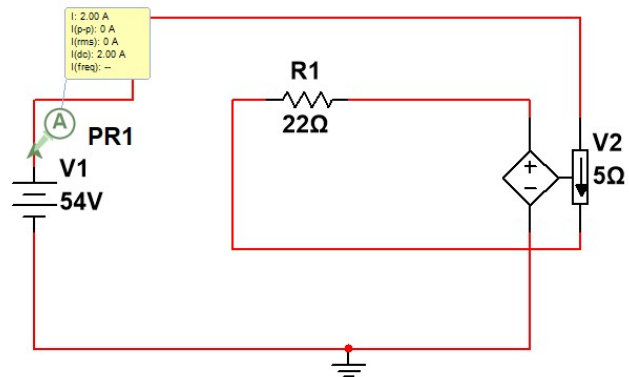

2.30 Find R_{eq} for the circuit in Fig. 2.94.

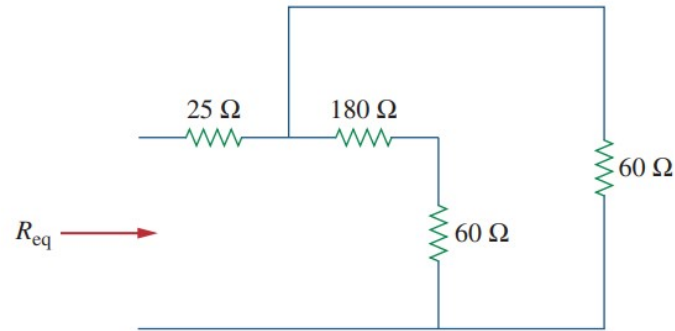



Figure 2.94

For Prob. 2.30.

$$180 + 60 = 240 \Omega$$

$$240 \parallel 60 = \frac{240 \times 60}{240 + 60} = 48 \Omega$$

$$R_{eq} = 25 + 48 = 73 \Omega$$

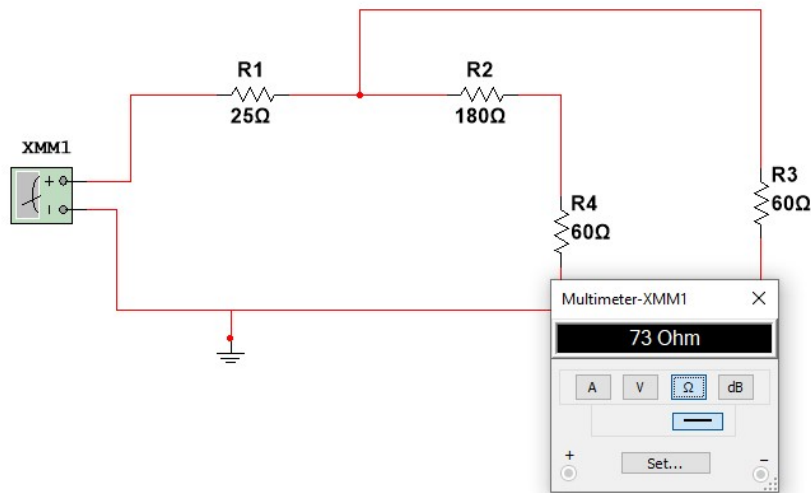

2.31 For the circuit in Fig. 2.95, determine i_1 to i_5 .

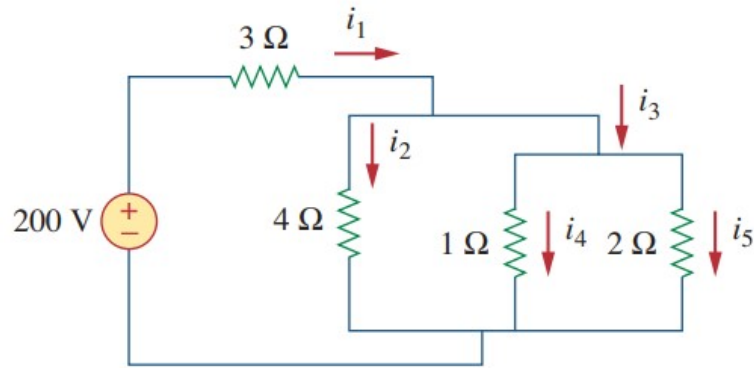


Figure 2.95
For Prob. 2.31.

$$1 \parallel 2 = \frac{1 \times 2}{1 + 2} = \frac{2}{3} \Omega$$

$$\frac{2}{3} \parallel 4 = \frac{\frac{2}{3} \times 4}{\frac{2}{3} + 4} = \frac{4}{7} \Omega$$

$$R_{eq} = 3 + \frac{4}{7} = \frac{25}{7} \Omega$$


$$I_1 = 200 \div \frac{25}{7} = 56 A$$

$$I_2 = 56 \times \frac{\frac{2}{3}}{4 + \frac{2}{3}} = 8 A$$

$$I_3 = 56 - 8 = 48 A$$

$$I_4 = 48 \times \frac{2}{1 + 2} = 32 A$$

$$I_5 = 16 A$$

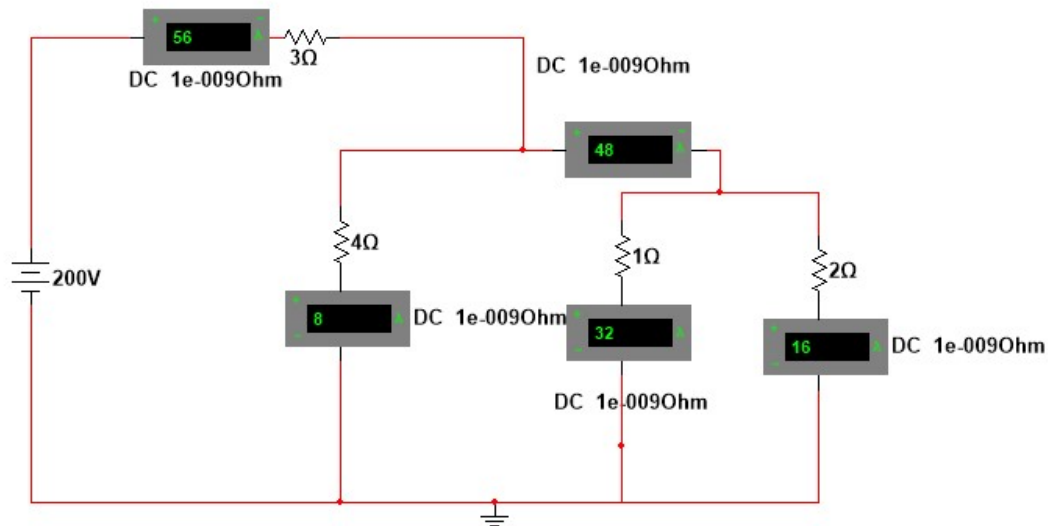

2.41 If $R_{eq} = 50 \Omega$ in the circuit of Fig. 2.105, find R .

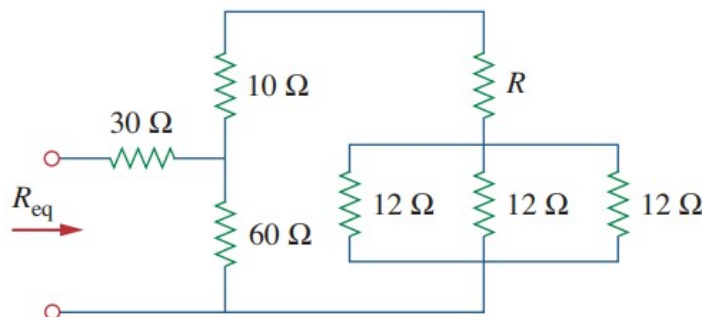


Figure 2.105

For Prob. 2.41.

$$12 \parallel 12 \parallel 12 = \frac{12}{3} = 4 \Omega$$


✓

$$10 + 4 + R \parallel 60 = \frac{(14 + R) \times 60}{14 + R + 60}$$

$$R_{09} = 30 + \frac{(14 + R) \times 60}{74 + R} = 50$$

$$20 \times 74 + 20 R = 14 \times 60 + 60 R$$

$$R = \frac{640}{40} = 16 \Omega$$

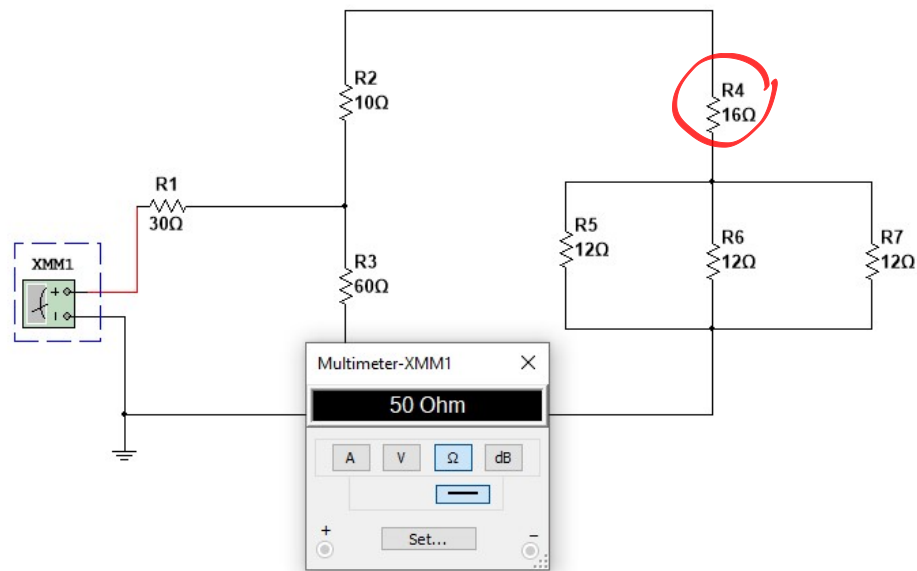

2.46 Find I in the circuit of Fig. 2.110.

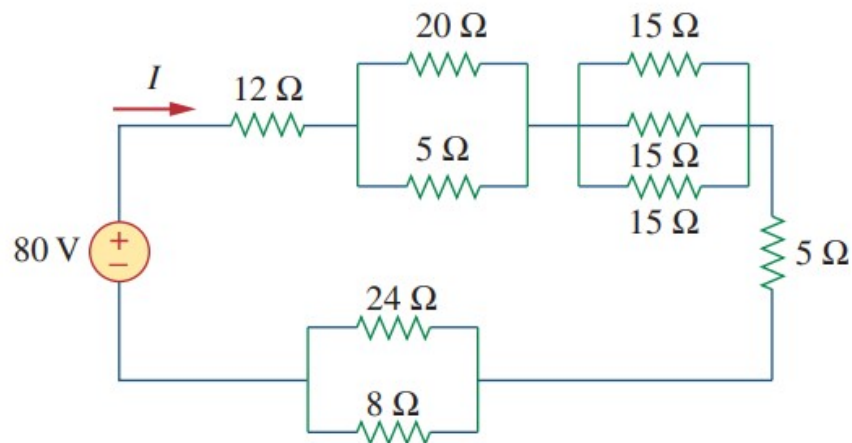


Figure 2.110
For Prob. 2.46.

$$20 \parallel 5 = \frac{20 \times 5}{20 + 5} = 4 \Omega$$


$$15 \parallel 15 \parallel 15 = \frac{15}{3} = 5 \Omega$$

✓

$$24 \parallel 8 = \frac{24 \times 8}{24 + 8} = 6 \Omega$$

$$12 + 4 + 5 + 5 + 6 = 32 \Omega$$

$$I = \frac{80}{32} = 2.5 A$$

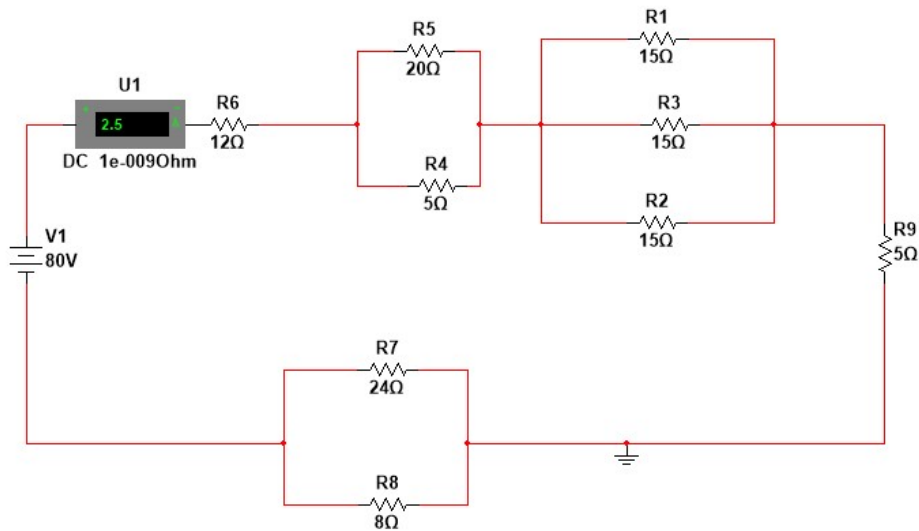

2.55 Calculate I_o in the circuit of Fig. 2.119.

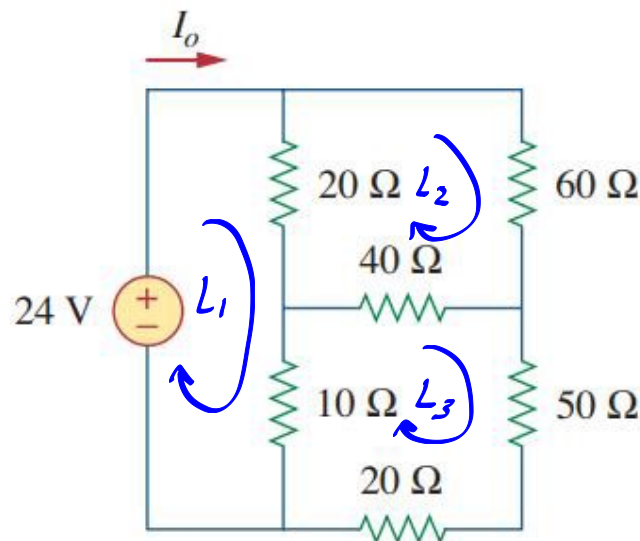


Figure 2.119

For Prob. 2.55.

apply mesh analysis

$$-24 + 20(L_1 - L_2) + 10(L_1 - L_3) = 0$$

$$30L_1 - 20L_2 - 10L_3 = 24 \rightarrow \textcircled{1}$$

$$20(L_2 - L_1) + 60L_2 + 40(L_2 - L_3) = 0$$

$$-20L_1 + 120L_2 - 40L_3 = 0 \rightarrow \textcircled{2}$$


$$50L_3 + 20L_3 + 10(L_3 - L_1) + 40(L_3 - L_2) = 0$$

$$-10L_1 - 40L_2 + 120L_3 = 0 \rightarrow \textcircled{3}$$

بالإضافة

$$L_1 = 0.977 A, L_2 = 0.218 A, L_3 = 0.156 A$$

$$I_o = L_1 = 0.977 A$$

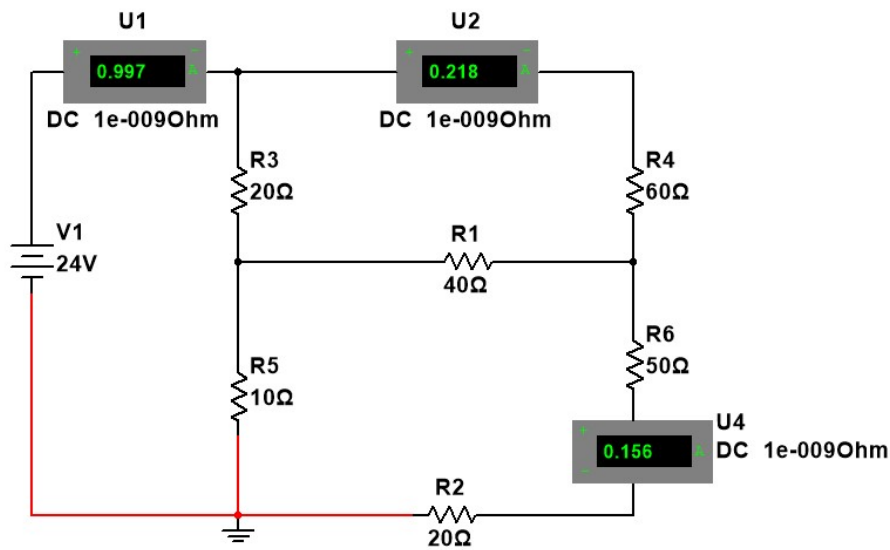

3.9 Determine I_b in the circuit in Fig. 3.58 using nodal analysis.

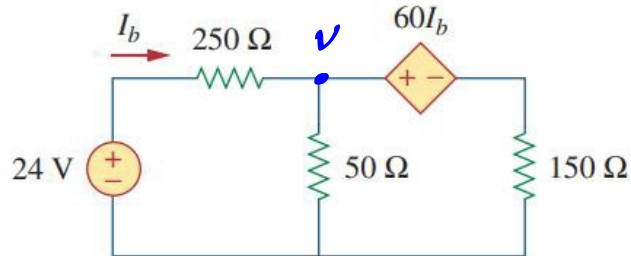


Figure 3.58
For Prob. 3.9.

$$I_b = \frac{24 - V}{250}$$

6 apply nodal analysis


$$\frac{V - 24}{250} + \frac{V}{50} + \frac{V - 60I_b}{150} = 0 \quad * 1500$$

$$6(V-24) + 30V + 10\left(V - 60 \times \frac{24-V}{250}\right) = 0$$

$$6V + 30V + 10V + \frac{600}{250}V = \frac{600 \times 24}{250} + 6 \times 24$$

$$V = 4.165V$$
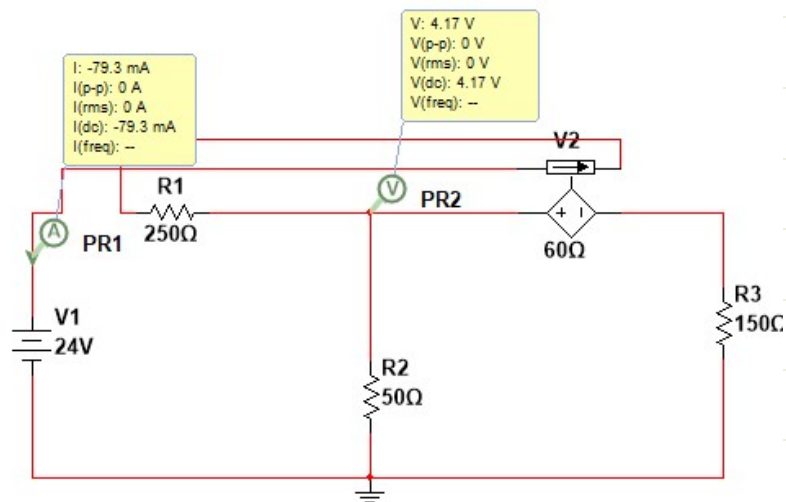
$$I_b = \frac{24 - 4.165}{250} = 79.34 \times 10^{-3}A = 79.34mA$$



3.19 Use nodal analysis to find v_1 , v_2 , and v_3 in the circuit of Fig. 3.68.

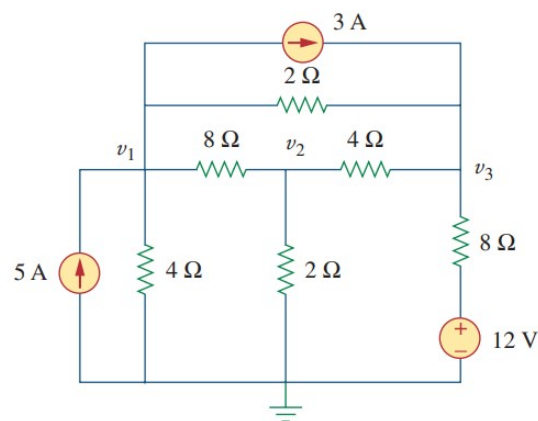


Figure 3.68
For Prob. 3.19.

apply nodal analysis

$$-5 + \frac{V_1}{4} + \frac{V_1 - V_2}{8} + \frac{V_1 - V_3}{2} + 3 = 0 \quad \times 8$$

$$2V_1 + V_1 - V_2 + 4V_1 - 4V_3 = 16$$

$$7V_1 - V_2 - 4V_3 = 16 \rightarrow \textcircled{1}$$


$$\frac{V_2 - V_1}{8} + \frac{V_2}{2} + \frac{V_2 - V_3}{4} = 0 \quad \times 8$$

$$-V_1 + 7V_2 - 2V_3 = 0 \rightarrow \textcircled{2}$$

$$-3 + \frac{V_3 - V_2}{4} + \frac{V_3 - V_1}{2} + \frac{V_3 - 12}{8} = 0 \quad \times 8$$

$$-4V_1 - 2V_2 + 7V_3 = 3 \times 8 + 12$$
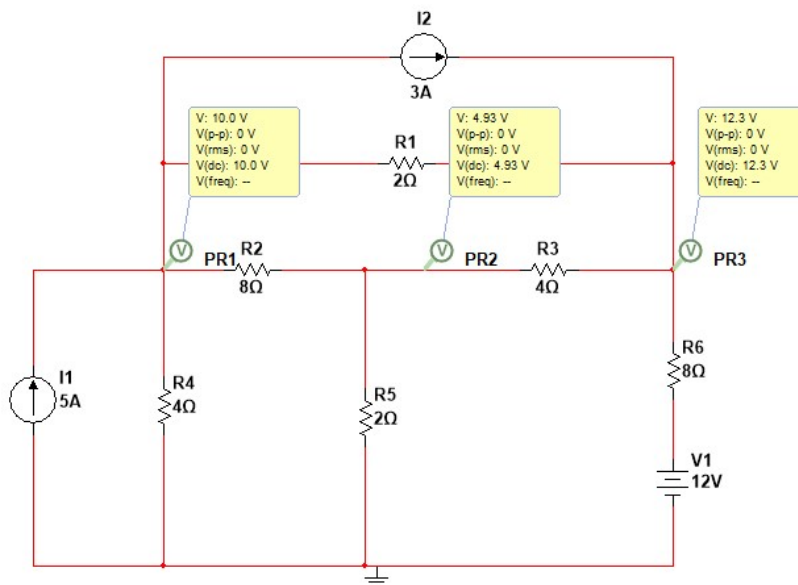
$$V_1 = 10V, \quad V_2 = 4.93V, \quad V_3 = 12.267V$$



3.20 For the circuit in Fig. 3.69, find v_1 , v_2 , and v_3 using nodal analysis.

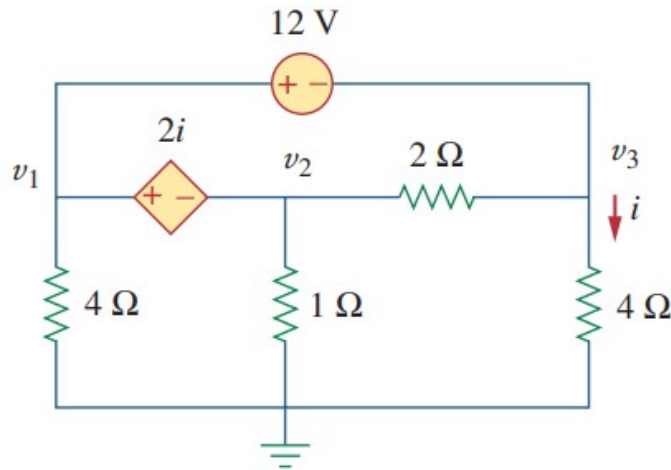


Figure 3.69
For Prob. 3.20.

