



اسناتيك	فيزياء
الكترونيات	دوائر كهربائية
HIDRO	ميكانيكا الانشئات

קורסخصومي

حضورى

اونلاين

بحصان الطالب على

. مقاطع فيديوهات لشرح اطقرر بشكل وافي

. ملخص للمادة Pdf للMZكرا واطرالجعة

. محاضرات عبارة على برنامج زووم

مناقشة الأجزاء الغير فقهوة

. تواصل مستمر مع عالم اطادة


للتواصل



0567630097

0565657741

2-1 Mesh Current Analysis

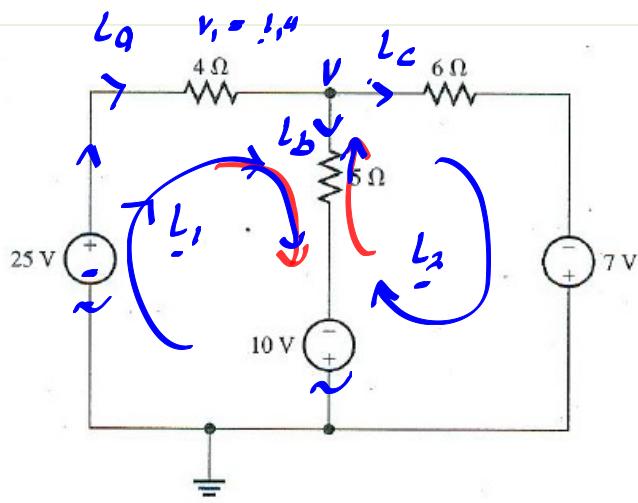

$I_S \cdot V \leftarrow$

apply mesh analysis in mesh 1

$$-2s + 4L_1 + 5(L_1 - L_2) - 10 = 0$$

$$4L_1 + 5L_1 - 5L_2 = 35$$

$$9L_1 - 5L_2 = 35 \rightarrow \textcircled{1}$$

apply mesh analysis in mesh 2


$$10 + 5(L_2 - L_1) + 6L_2 - 7 = 0$$

$$5L_2 - 5L_1 + 6L_2 = -3$$

$$-5L_1 + 11L_2 = -3 \rightarrow \textcircled{2}$$

$$L_1 = 5A, L_2 = 2A$$
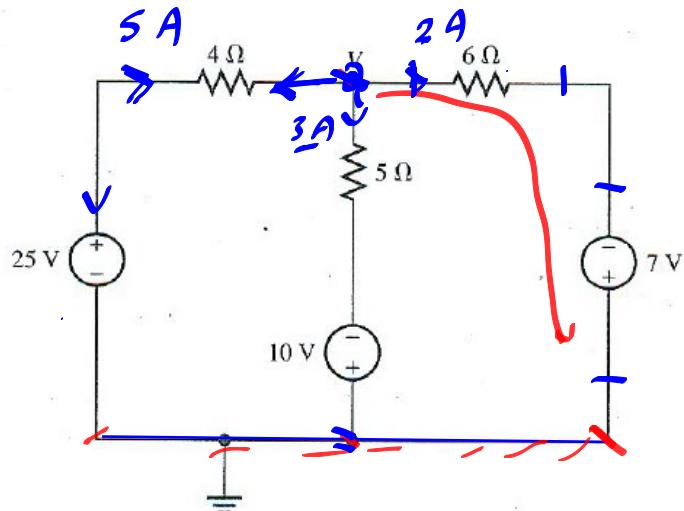
$$L_3 = L_1 = 5A, L_C = L_2 = 2A, L_B = L_1 - L_2 = 5 - 2 = 3A$$




$$V = 2 \times 6 - 7 = 5V$$

$$V = 3 \times 5 - 10 = 5V$$

$$V = -5 \times 4 + 25 = 5V$$

2-2 Node Voltage Analysis

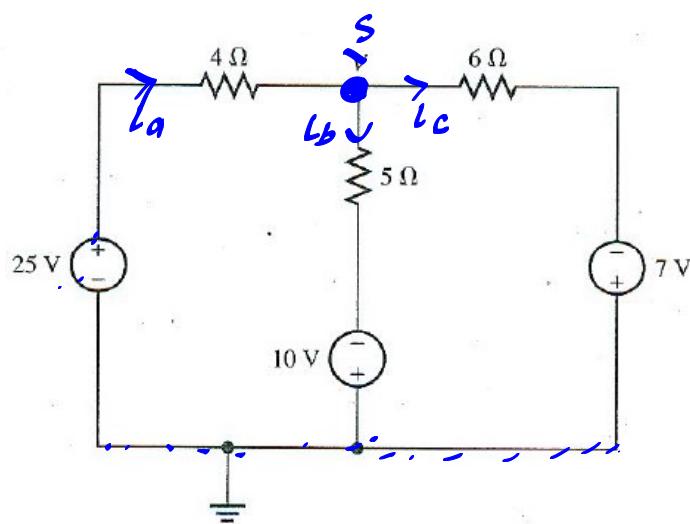

~~节点 S~~ 2' 次

~~节点 S~~

$$\frac{V - 2S}{4} + \frac{V + 10}{5} + \frac{V + 7}{6} = 0$$

$$V = 5 \text{ vDT}$$

$$I_c = \frac{\Delta V}{R} = \frac{S + 7}{6} = 2 \text{ A}$$


$$I_b = \frac{S + 10}{5} = 3 \text{ A}$$

$$I_a = \frac{2S - S}{4} = 5 \text{ A}$$

EXAMPLE 2-4

Rework the circuit of Example 2-2 using node voltage analysis.

mesh and ysis

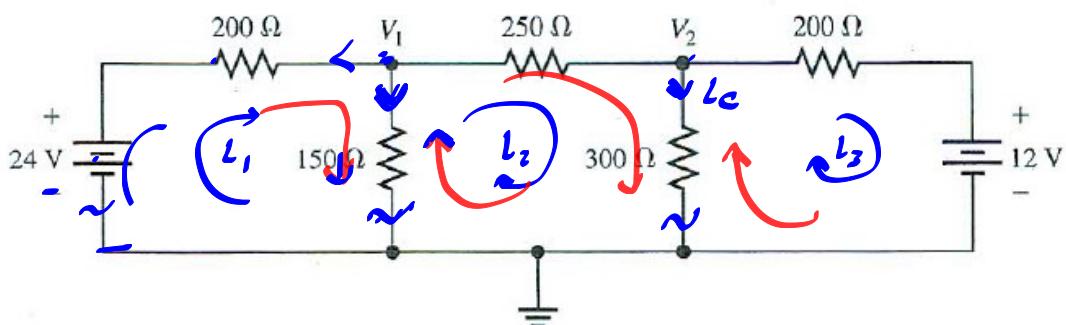

apply mesh and ysis in mesh ①

$$-24 + 200L_1 + 150(L_1 - L_2) = 0 \Rightarrow 350L_1 - 150L_2 = 24 \rightarrow ①$$

$$200L_1 + 150L_1 - 150L_2 = 24$$

apply mesh analysis in mesh ②

$$150(L_2 - L_1) + 250L_2 + 300(L_2 - L_3) = 0 \Rightarrow -150L_1 + 700L_2 - 300L_3 = 0 \rightarrow ②$$

apply mesh analysis in mesh ③

$$300(L_3 - L_2) + 200L_3 + 12 = 0 \Rightarrow -300L_2 + 500L_3 = -12 \rightarrow ③$$

$$L_1 = 0.0715A, L_2 = 6.77 \times 10^{-3}A, L_3 = -0.0199A$$

$$I_1 = 71.5mA, I_2 = 6.77mA, I_3 = -19.9mA$$


$$I_C = I_2 - I_3 = 6.77 - (-19.9) = 26.67mA$$

$$V_1 = 200(-0.0715) + 24 = 9.7V$$

$$\text{Ans} V_1 = (0.0715 - 6.77 \times 10^{-3}) = 150$$

$$V_2 = 26.67 \times 10^{-3} \times 300 = 8V$$

Solve by nodal analysis

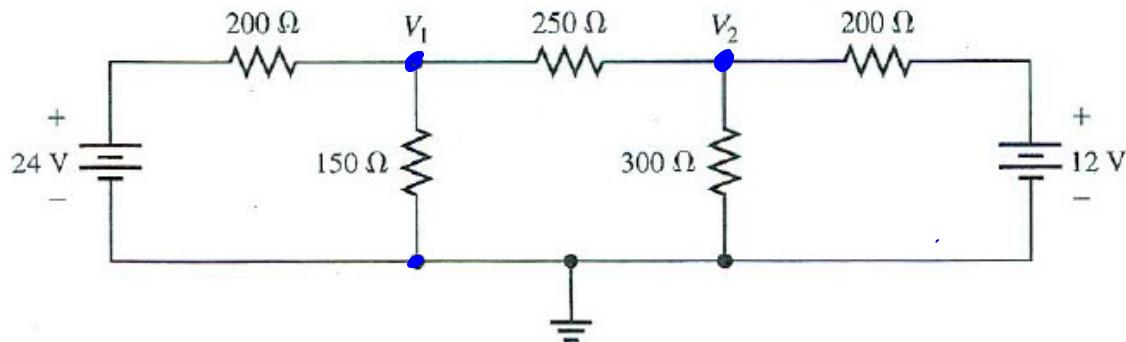

$$\cancel{24} + 150 + 250 \quad 200 + \cancel{150} + 300 \quad 200 + 150 + \cancel{250}$$

$$\frac{V_1 - 24}{200} + \frac{V_1}{150} + \frac{V_1 - V_2}{300} = 0$$


$$150 + 250(V_1 - 24) + 200 + 250V_1 + 200 + 150(V_1 - V_2) = 0$$

$$37500V_1 - 900000 + 50000V_1 + 30000V_1 - 30000V_2 = 0$$

$$\frac{12(V_2 - V_1)}{200} + \frac{10V_2}{150} + \frac{15(V_2 - 12)}{300} = 0 \quad 117500V_1 - 30000V_2 = 900000 \rightarrow ①$$

$$12V_2 - 12V_1 + 10V_2 + 15V_2 = 180 \Rightarrow -12V_1 + 37V_2 = 180 \rightarrow ②$$

$$V_1 = 9.7V_2, V_2 = 8.012V$$

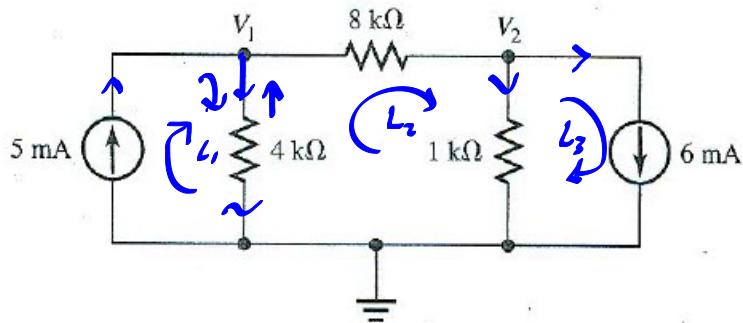EXAMPLE 2-5 .Determine the voltages V_1 and V_2 in Figure 2-8 using node voltage analysis.

$$I_s = 5 \text{ mA}, I_s = 6 \text{ mA}$$

$$4000(L_2 - 5 \times 10^{-3}) + 8000L_2 + 1000(L_2 - 6 \times 10^{-3}) = 0$$


$$L_2 = 2 \times 10^{-3} \text{ A} = 2 \text{ mA}$$

$$V_1 = (5 - 2) \times 10^3 + 4 \times 10^3 = 12 \text{ V}$$

$$V_2 = (2 - 6) \times 1 = -4 \text{ V}$$

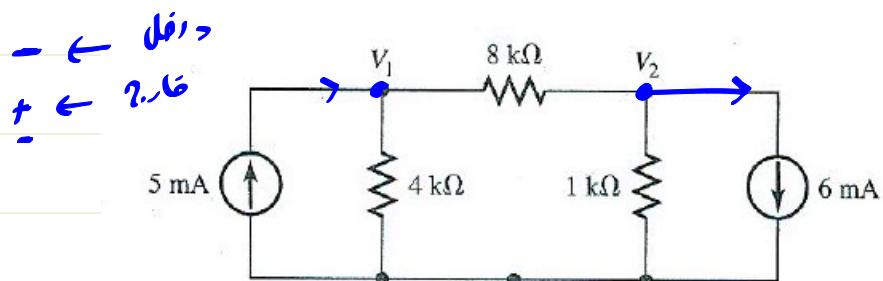EXAMPLE 2-5

Determine the voltages V_1 and V_2 in Figure 2-8 using node voltage analysis.



$$\frac{-5 + 1}{1} + \frac{2V_1}{4} + \frac{V_1 - V_2}{8} = 0$$

$$2V_1 + V_1 - V_2 = 40 \Rightarrow 3V_1 - V_2 = 40 \rightarrow ①$$

$$\frac{V_2 - V_1}{8} + \frac{V_2}{1} + \frac{6}{1} = 0$$

$$V_2 - V_1 + 8V_2 + 48 = 0 \Rightarrow -V_1 + 9V_2 = -48 \rightarrow ②$$

$$V_1 = 12V, V_2 = -4V$$