

M R

Ahmed Mahdy



مدرس خصوصي

حضورى

اونلاين

محصل الطالب علي

مقاطع فيديو هات لشرح المقرر بشكل وافي

ملخص للمادة Pdf للمذكرة واطراجة

محاضرات مباشرة علي برنامج زووم

مناقشة الأجزاء الغير مفهومة

تواصل مستمر مع معلم المادة

للتواصل


0567630097

0565657741




Mesh Analysis

1- Identifying the Meshes

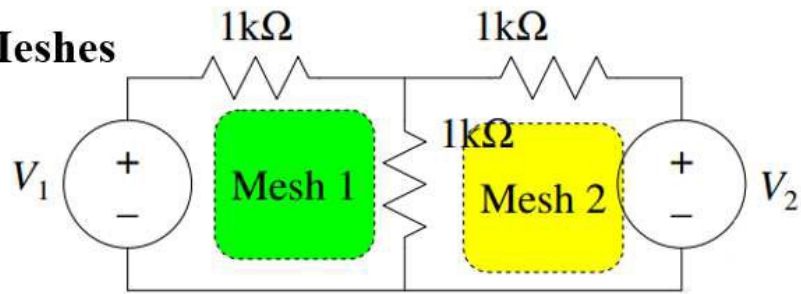

2- Assigning Mesh Currents

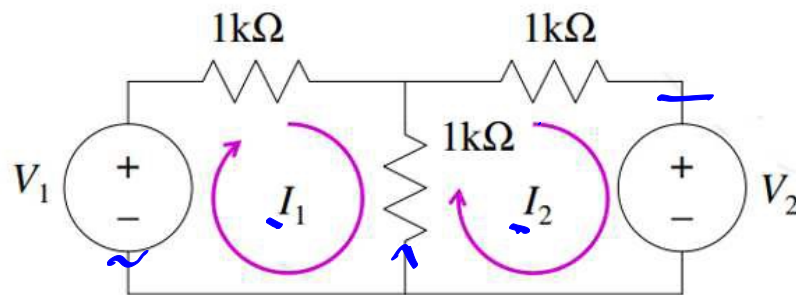


$$-V_1 + I_1 \cdot 1000 + (I_1 - I_2) \cdot 1000 = 0$$

$$V_2 + (I_2 - I_1) \cdot 1000 + I_2 \cdot 1000 = 0$$

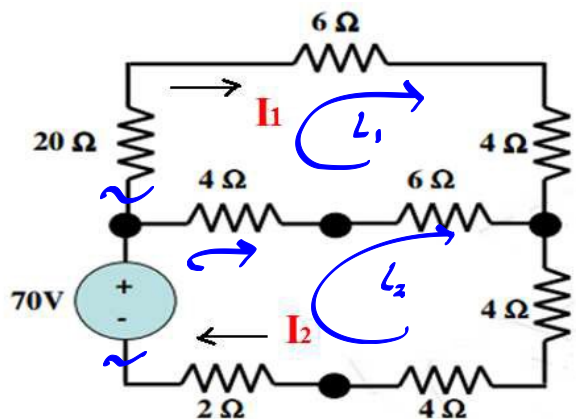Example 1

Use mesh current method to find the currents I_1 and I_2



apply mesh analysis at mesh ①

$$20I_1 + 6I_1 + 4I_1 + 6(I_1 - I_2) + 4(I_1 - I_2) = 0$$

$$20I_1 + 6I_1 + 4I_1 + 6I_1 - 6I_2 + 4I_1 - 4I_2 = 0$$

$$40I_1 - 10I_2 = 0 \rightarrow \textcircled{1}$$

apply mesh analysis at mesh ②


$$-70 + 4(I_2 - I_1) + 6(I_2 - I_1) + 4I_2 + 4I_2 + 2I_2 = 0$$

$$-10I_1 + 20I_2 = 70 \rightarrow \textcircled{2}$$

$$I_1 = 1\text{ A}, \quad I_2 = 4\text{ A}$$

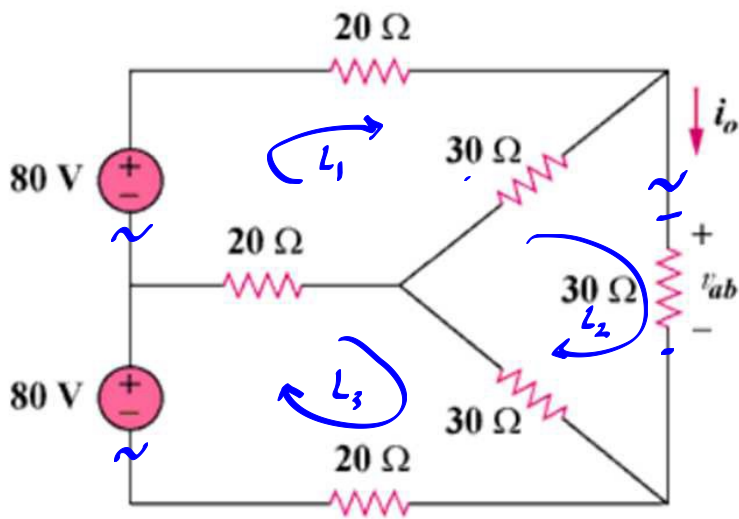Example 3

Use mesh analysis to find V_{ab} and i_o in the circuit in Fig



at mesh 1

$$-80 + 20L_1 + 30(L_1 - L_2) + 20(L_1 - L_3) = 0$$

$$70L_1 - 30L_2 - 20L_3 = 80 \rightarrow (1)$$

at mesh 2

$$30L_2 + 30(L_2 - L_3) + 30(L_2 - L_1) = 0$$

$$-30L_1 + 90L_2 - 30L_3 = 0 \rightarrow (2)$$

at mesh 3

$$-80 + 20(L_3 - L_1) + 30(L_3 - L_2) + 20L_3 = 0$$


$$-20L_1 - 30L_2 + 70L_3 = 80 \rightarrow (3)$$

$$L_1 = \frac{8}{3} A, \quad L_2 = \frac{16}{9} A, \quad L_3 = \frac{8}{3} A$$

$$L_o = \frac{16}{9} \quad \therefore \quad V_{ab} = \frac{16}{9} \times 30 = 53.33 V$$

Mesh current Method cases

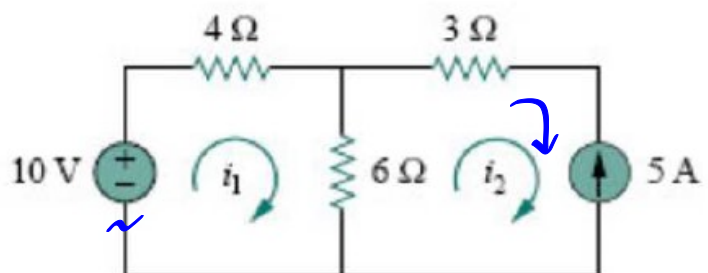Case 1 : when a current source exist only in one mesh




$$L_2 = -5 A$$

$$-10 + 4L_1 + 6(L_1 - \overset{-5}{L_2}) = 0$$

$$L_1 = -2 A$$

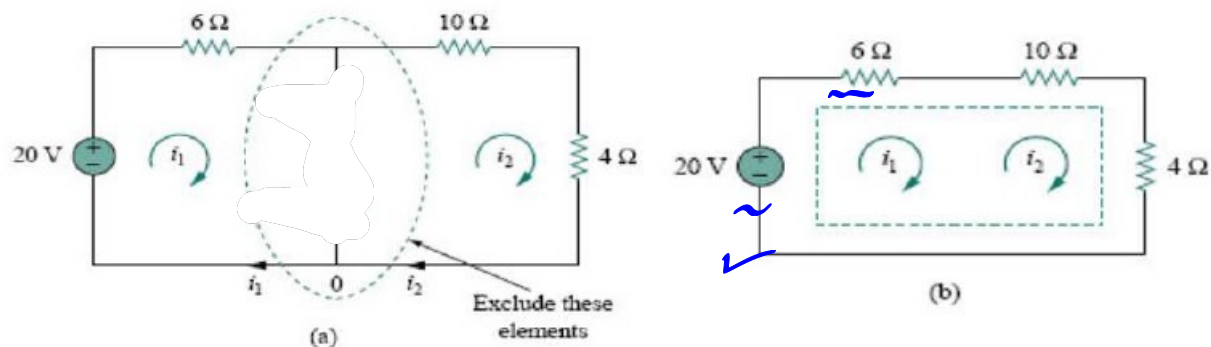Case 2 : Super mesh when a current source exists between two meshes



$$b = i_2 - i_1 \Rightarrow -i_1 + i_2 = b \rightarrow \textcircled{1}$$

$$-20 + 6i_1 + 10i_2 + 4i_2 = 0$$

$$6i_1 + 14i_2 = 20 \rightarrow \textcircled{2}$$

$$i_1 = -\frac{16}{5} \text{ A} = -3.2 \text{ A} , \quad i_2 = \frac{14}{5} \text{ A} = 2.8 \text{ A}$$

Case 3 : mesh with dependent source

$$i_x = i_1 - i_2$$


$$-75 + 5i_1 + 20(i_1 - i_2) = 0$$

$$25i_1 - 20i_2 = 75 \rightarrow \textcircled{1}$$

$$4i_2 + 10i_x + 20(i_2 - i_1) = 0$$


$$-10i_1 + 14i_2 = 0 \rightarrow \textcircled{2}$$

$$i_1 = 7 \text{ A}, \quad i_2 = 5 \text{ A}$$

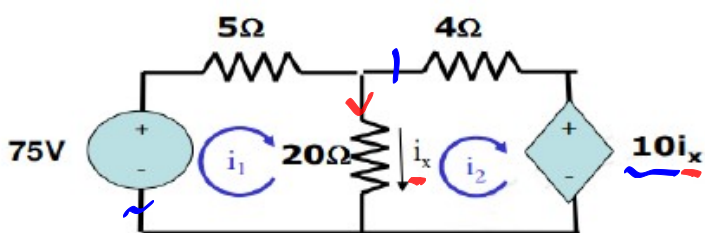

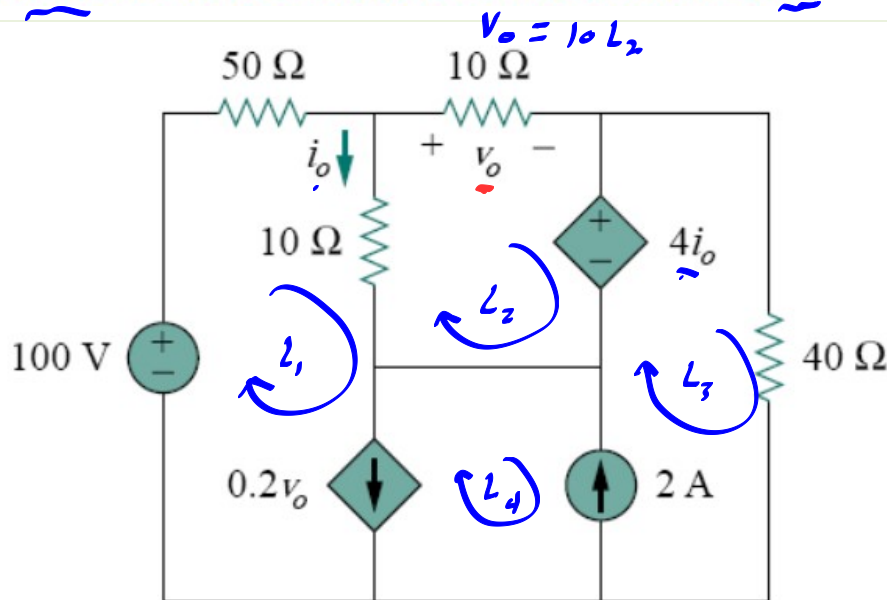Example 5


Use mesh current method to find the current i_0



$$L_3 - L_4 = 2, \quad L_1 - L_4 = 0.2v_o = 10L_2$$

$$L_1 - L_4 = 2L_2$$

$$L_3 - L_1 = 2 - 2L_2$$

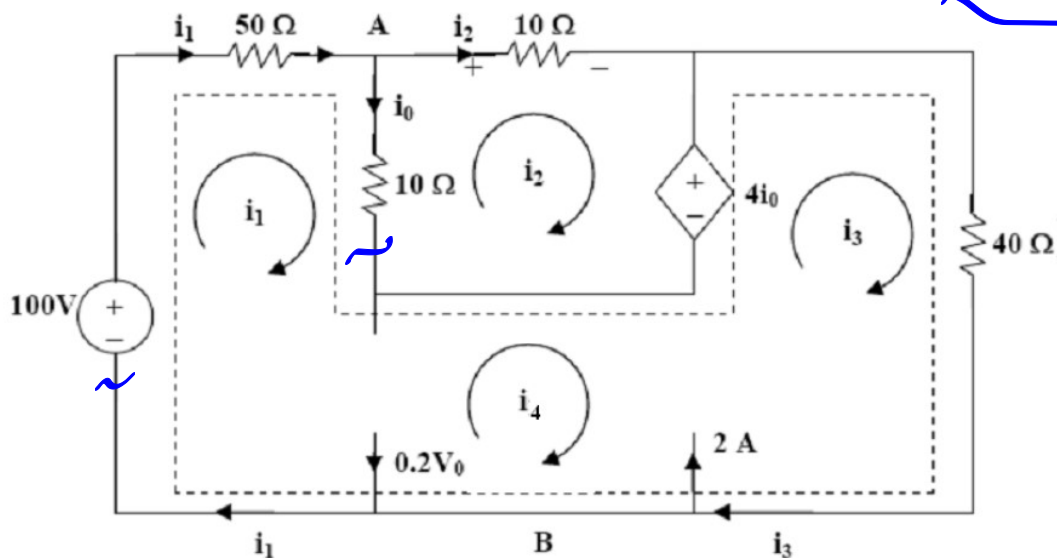

$$v_o = L_1 - L_2$$

$$-100 + 50L_1 + 10(L_1 - L_2) - 4(L_1 - L_2) + 40L_3 = 0$$

$$10L_1 - 10L_2 - 4L_1 + 4L_2 + 40L_3 = 0$$

$$56L_1 - 6L_2 + 40L_3 = 100 \rightarrow \textcircled{1}$$

$$10(L_2 - L_1) + 10L_2 + 4(L_1 - L_2) = 0$$

$$-6L_1 + 18L_2 = 0 \rightarrow \textcircled{2}$$

$$-L_1 + 2L_2 + 1L_3 = 2 \rightarrow \textcircled{3}$$

$$I_1 = \frac{16}{51} \text{ A}, \quad I_2 = \frac{2}{17} \text{ A}, \quad I_3 = \frac{106}{51} \text{ A}$$

$$I_0 = \frac{16}{51} - \frac{2}{17} = 0.196 \text{ A}$$

$$V_0 = 10 + \frac{2}{17} = 1.176 \text{ V}$$