



اسناتيك	فيزياء
الكترونيات	دوائر كهربائية
HIDRO	ميكانيكا الانشئات

קורסخصومي

حضورى

اونلاين

بحصان الطالب على

. مقاطع فيديوهات لشرح اطقرر بشكل وافي

. ملخص للمادة Pdf للMZكرا واطرالجعة

. محاضرات عبارة على برنامج زووم

مناقشة الأجزاء الغير فقهوة

. تواصل مستمر مع عالم اطادة

للتواصل


0567630097

0565657741



1-9 Voltage and Current Divider Rules

Voltage Divider Rule

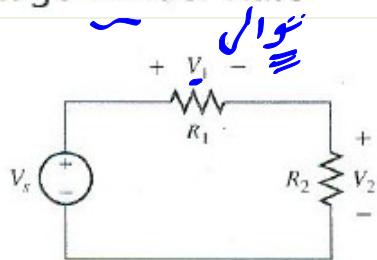

$$V_s = V_1 + V_2$$


$$-V_s + V_1 + V_2 = 0$$

$$V_1 = V_s + \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V_2 = V_s + \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

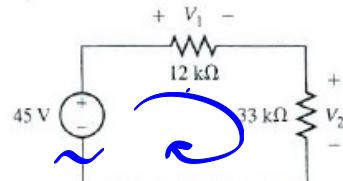EXAMPLE 1-15

Use the voltage divider rule to determine the voltages across the two resistors in Figure 1-32.



$$V_1 = 45 + \frac{12000}{12000 + 33000} = 12V$$

$$V_2 = 45 + \frac{33000}{12000 + 33000} = 33V$$

$$-45 + V_1 + V_2 = 0$$


$$45 - I = 45$$

$$I = \frac{1}{10000} = 1mA$$

$$V_1 = \frac{1}{10000} + 12 = 12V$$

$$V_2 = \frac{1}{10000} + 33 = 33V$$

Current Divider Rule

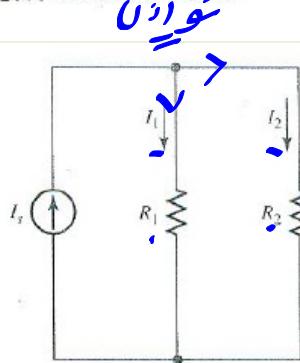


$$I_1 = I_s + \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_2 = I_s + \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

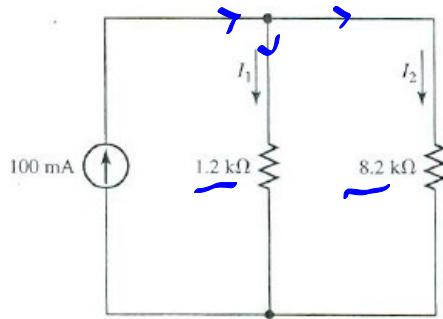EXAMPLE 1-16


Use the current divider rule to determine the two resistive currents in Figure 1-33.



$$I_1 = 100 + 10^{-3} + \frac{8.2}{1.2 + 8.2} = 0.087A$$

$$= 87mA$$

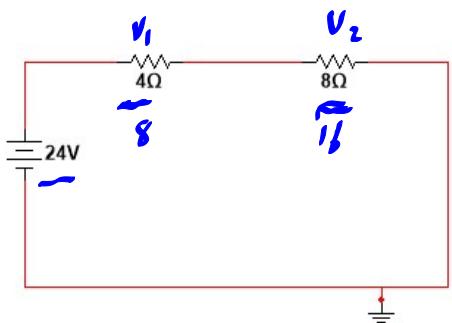
$$I_2 = 100 + 10^{-3} + \frac{1.2}{1.2 + 8.2} = 13mA$$



Voltage divider
~

$$V_1 = 24 \times \frac{4}{4+8} = 8V$$

$$V_2 = 24 \times \frac{8}{4+8} = 16V$$

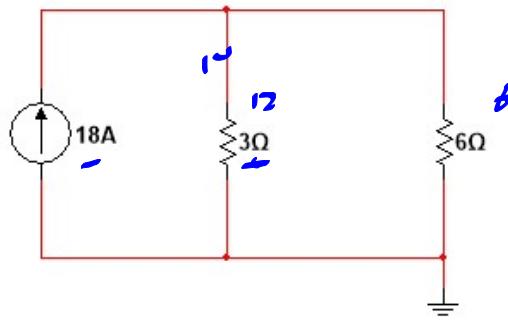

$$I_1 = 18 + \frac{6}{6+3} = 12A$$

$$I_2 = -8A$$