

M R
Ahmed Mahdy



فيزياء	استاتيكا
دوائر كهربية	الكثرونيات
ميكانيكا الانشآت	هيدروليكا

مدرس خصوصي

حضورى

اونلاين

بحصل الطالب علي

مقاطع فيديو هات لشرح المقرر بشكل وافى

ملخص للمادة Pdf للمذكرة والمراجعة

محاضرات مباشرة علي برنامج زووم

مناقشة الأجزاء الغير مفهومة

تواصل مستمر مع معلم المادة



للتواصل



0567630097

0565657741

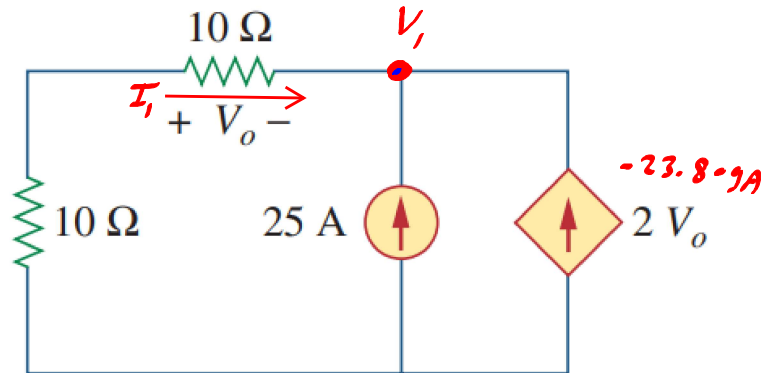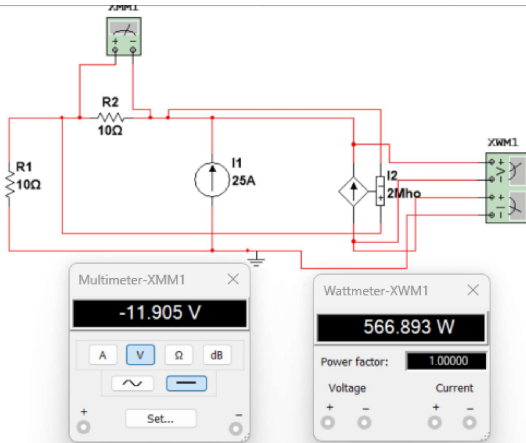Question 1:

$$I_1 = \frac{V_o}{10} *$$

Find (a) the voltage V_o in the circuit in Fig. 1, and (b) the power absorbed by the dependent source.



⑨ apply K.C.L

$$-\frac{V_o}{10} - 25 - 2V_o = 0 \Rightarrow V_o = -11.905 V$$

⑩ $P = I \cdot V = I \cdot V = \frac{V^2}{R}$

apply nodal analysis at node 1



$$\frac{V_1}{20} - 25 + 2(+11.905) = 0 \rightarrow$$

$$V_1 = 23.8 V$$

$$P = I \cdot V = (-23.809)(23.8) = 566.65 W$$

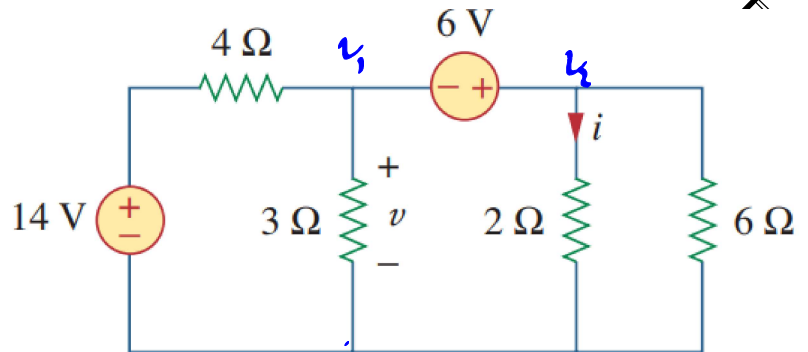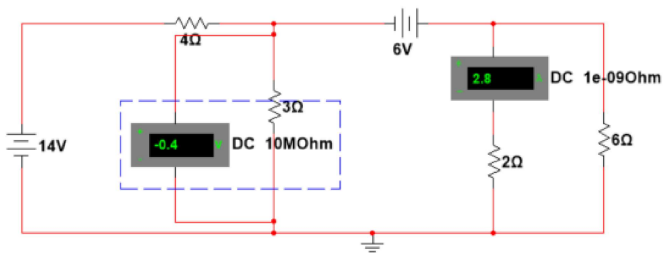Question 2:

Find voltage v and current i in the circuit of Fig. 2, using nodal analysis method.



$$v_2 - v_1 = 6 \Rightarrow v_2 = 6 + v_1 \rightarrow \textcircled{1}$$

$$\frac{v_1 - 14}{4} + \frac{v_1}{3} + \frac{6 + v_1}{2} + \frac{6 + v_1}{6} = 0 \rightarrow \textcircled{2}$$



$$v_1 = -0.4V, \quad v_2 = 5.6V$$

$$v = -0.4V$$

$$I = \frac{v_2}{2} = \frac{5.6}{2} = 2.8A$$

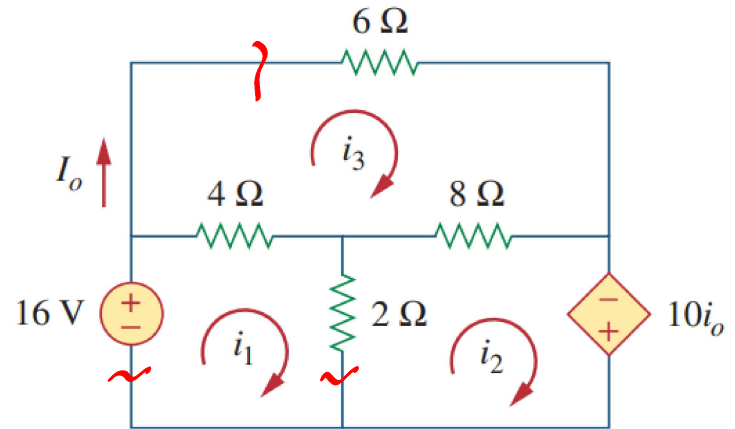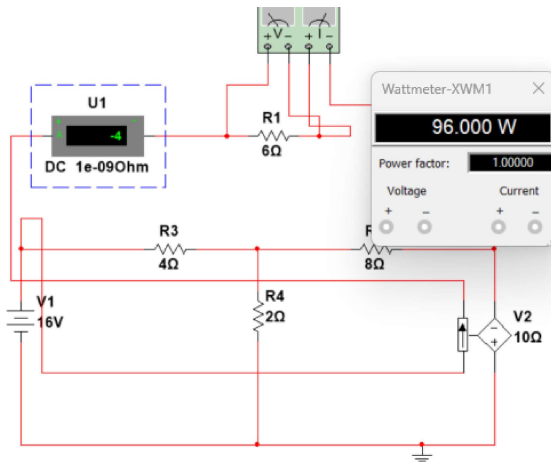Question 3:

Using mesh analysis, find current I_o in the circuit of Fig. 3. Then, calculate the power dissipated in 6 ohms.



$$I_3 = I_o$$

$$-16 + 4(i_1 - i_3) + 2(i_1 - i_2) = 0$$

$$6i_1 - 2i_2 - 4i_3 = 16 \rightarrow \textcircled{1}$$

$$2(i_2 - i_1) + 8(i_2 - i_3) - 10i_3 = 0$$

$$-2i_1 + 10i_2 - 18i_3 = 0 \rightarrow \textcircled{2}$$

$$6i_3 + 8(i_3 - i_2) + 4(i_3 - i_1) = 0$$

$$-4i_1 - 8i_2 + 18i_3 = 0 \rightarrow \textcircled{3}$$



$$i_1 = -2.57A, i_2 = -7.71A, i_3 = -4A$$

$$I_o = i_3 = -4A$$


$$P = I \cdot V = \frac{V^2}{R} = I^2 R = (-4)^2 \times 6 = 96W$$

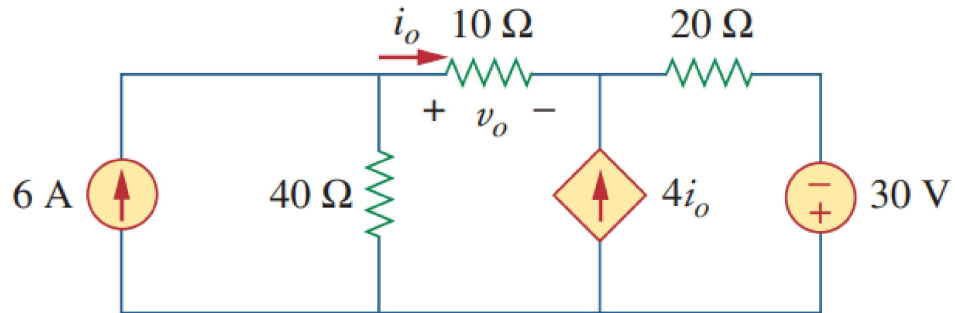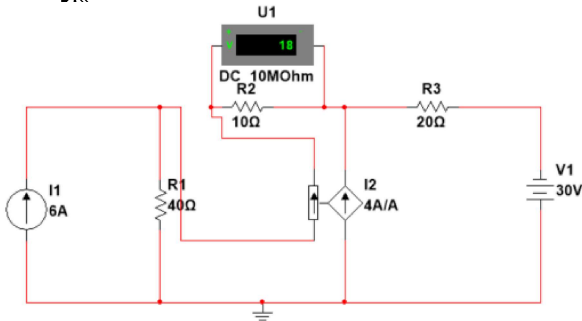Question 4:

Use the superposition principle to find voltage V_o and current I_o in the circuit of Fig. 4.



$$I_o' = \frac{-V}{50} \times$$

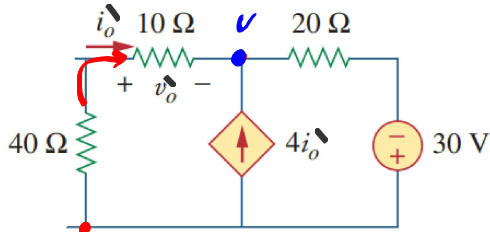


$$\frac{V}{50} - 4 \frac{-V}{50} + \frac{V + 30}{20} = 0$$

$$V = -10V$$

$$I_o' = \frac{10}{50} = 0.2A$$

$$V_o' = 0.2 \times 10 = 2V$$

$$I_o'' = \frac{V_1 - V_2}{10} \times$$

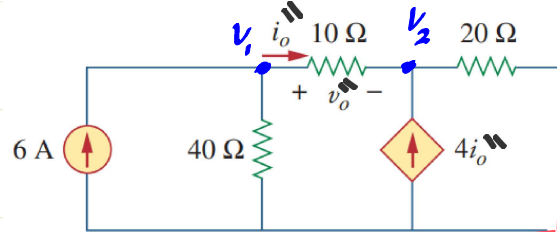

$$-6 + \frac{4V_1}{40} + \frac{4(V_1 - V_2)}{10} = 0$$

$$5V_1 - 4V_2 = 240 \rightarrow \textcircled{1}$$

$$\frac{V_2 - V_1}{10} - 4 \left(\frac{V_1 - V_2}{10} \right) + \frac{V_2}{20} = 0$$

$$2V_2 - 2V_1 - 8V_1 + 8V_2 + V_2 = 0$$

$$-10V_1 + 11V_2 = 0 \rightarrow \textcircled{2}$$

$$V_1 = 176V, V_2 = 160V$$

$$I_o'' = \frac{176 - 160}{10} = 1.6A$$

$$V_o'' = 176 - 160 = 16V$$

$$I_e = I_e' + I_e'' = 0.2 + 1.6 = 1.8 A$$

$$V_e = V_e' + V_e'' = 2 + 16 = 18 V$$