



مدرس خصوصى




اونلاين

يحصل الطالب على ...

- * مقاطع فيديو هات لشرح المقرر بشكل وافي
- * ملخص للمادة للمراجعة النهائية
- * محاضرات مباشرة على برنامج Zoom
- * تواصل مستمر مع معلم المادة للمناقشة



للتواصل

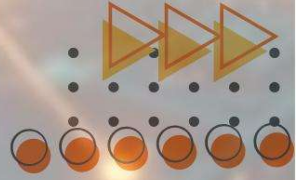

00201024041097



00201096019763

Mrahmedmahdy.com



Lecture 2

Fundamentals of Electric Circuits

- ELECTRICAL POWER
- RESISTANCE AND OHM'S LAW
- SERIES RESISTORS AND VOLTAGE DIVIDER RULE
- PARALLEL RESISTORS AND CURRENT DIVIDER RULE

ELECTRICAL POWER

$$P = I \cdot V \text{ W}$$

Power supply

Power absorb

$$P = -I \cdot V$$


$$P = +I \cdot V$$

$$\sum P = 0$$

$$\sum P_{\text{sup}} = \sum P_{\text{ab}}$$

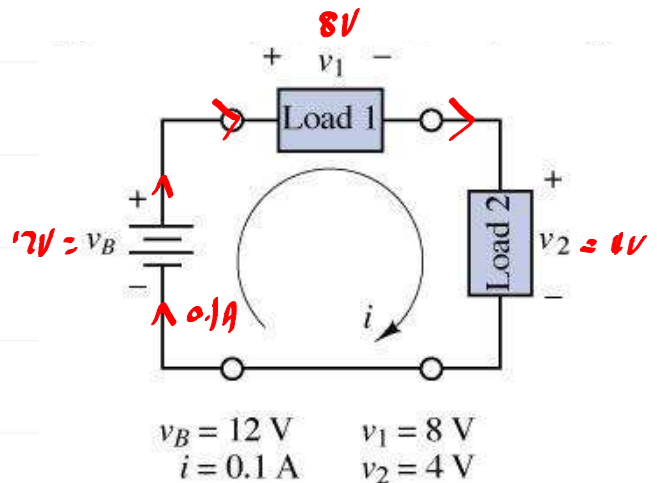EXAMPLE 2.9

Find : which components are absorbing power; which are supplying power and verify the conservation of power.



$$P_B = -0.1 \times 12 = -1.2 \text{ W}$$

$$P_1 = 0.1 \times 8 = 0.8 \text{ W}$$

$$P_2 = 0.1 \times 4 = 0.4 \text{ W}$$

$$\sum P_s = \sum P_{ab}$$

$$\sum P = 0$$

apply K.C.L at node a

$$+I_x - 2 - 3 = 0 \Rightarrow I_x = 5 \text{ A}$$

apply K.V.L loop 1

$$-V_x + 10 = 0 \Rightarrow V_x = 10 \text{ V}$$

apply K.V.L at loop 2

$$-V_A - 3 + 10 + 5 = 0 \Rightarrow V_A = 12 \text{ V}$$

$$P_A \text{ supply power} = -5 \times 12 = -60 \text{ W}$$

$$P_B \text{ supply power} = -5 \times 3 = -15 \text{ W}$$


$$P_C \text{ absorb power} = 5 \times 5 = 25 \text{ W}$$

$$P_D \text{ absorb power} = 3 \times 10 = 30 \text{ W}$$

$$P_E \text{ absorb power} = 2 \times 10 = 20 \text{ W}$$





$$\sum P = -60 - 15 + 25$$

$$+30 + 20 = 0$$

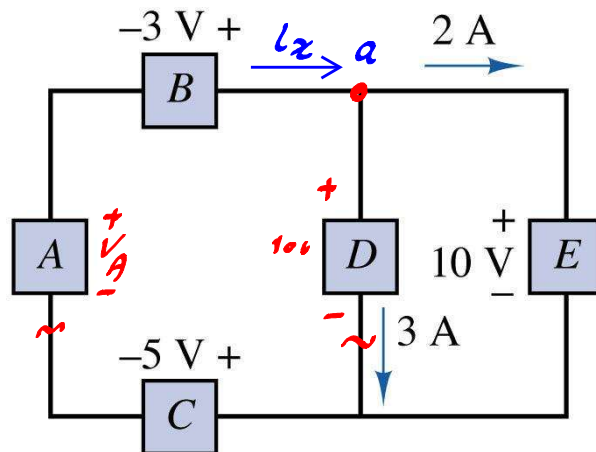

RESISTANCE AND OHM'S LAW


$$V = I R$$

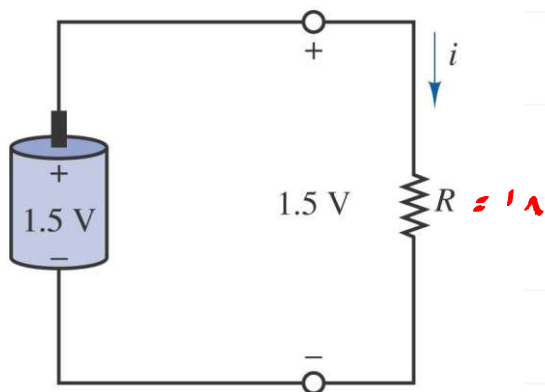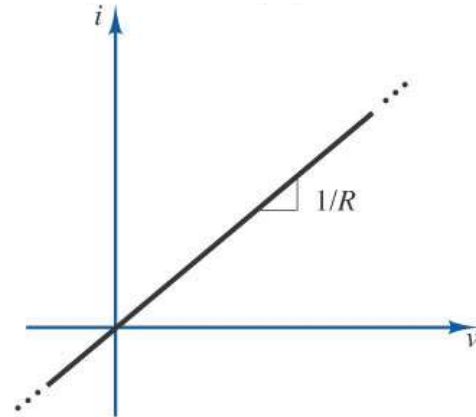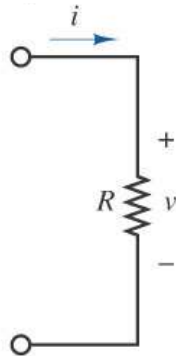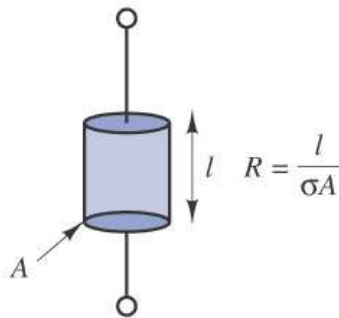

$$V = IR$$

$$I = \frac{V}{R} = \frac{1.5}{1} = 1.5 A$$

Q7 $R = 36 \Omega$ find I

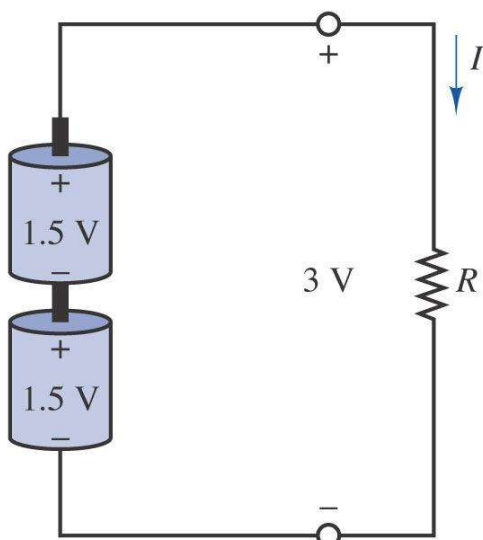

$$I = \frac{V}{R} = \frac{3}{36} = 0.083 A$$

$$= 83.33 mA$$

$$P = I \cdot V = 0.083 \times 3 = 0.25 W$$


$$V = IR$$

$$P = I \cdot V$$


$$P = I \cdot IR = I^2 R$$

$$P = \frac{V}{R} \cdot V = \frac{V^2}{R}$$

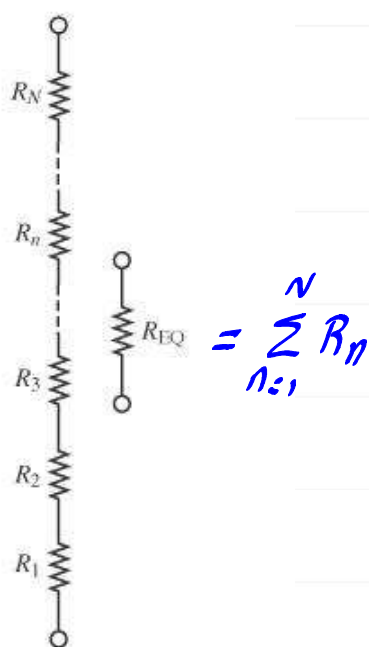
SERIES RESISTORS AND VOLTAGE DIVIDER RULE



$$R_{EQ} = \sum_{n=1}^N R_n$$

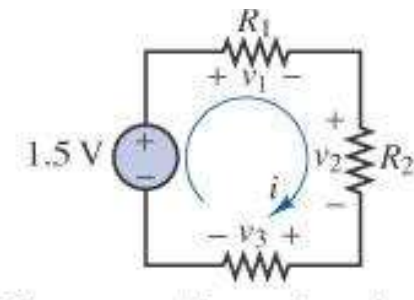

$$\Rightarrow R_{eq} = R_1 + R_2 + R_3$$

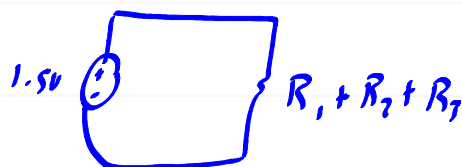

EXAMPLE 2.11

Given: $V_s = 3V$, $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 6\Omega$, $R_3 = 8\Omega$

Find v_3


apply K.V.L

$$v_2 + v_1 - 3V + v_3 = 0$$

$$6 + 10 + 8 = 3$$

$$I = \frac{3}{24} = \frac{1}{8} A$$

$$v_3 = 8 \times \frac{1}{8} = 1V$$

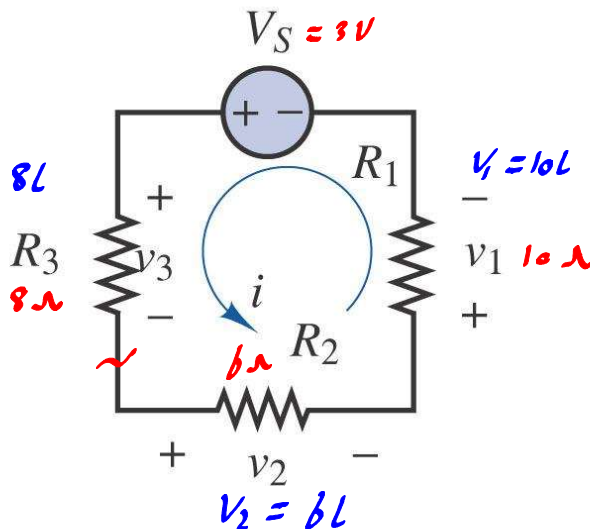


voltage divider

توالی

$$V_n = V_s \times \frac{R_n}{R_1 + R_2 + \dots + R_n}$$

$$v_3 = 3 \times \frac{8}{10 + 6 + 8} = 1V$$

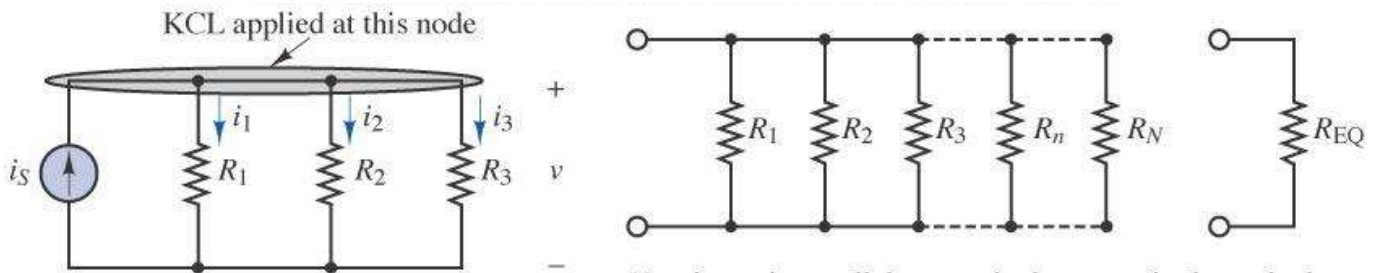PARALLEL RESISTORS & CURRENT DIVIDER RULE



$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$$

$$I_s = I_1 + I_2 + I_3 \Rightarrow \text{التيه تات}$$

EXAMPLE 2.12

Given: $I_s = 4A$, $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 2\Omega$, $R_3 = 20\Omega$

Find i_1

apply K.C.L


$$I_s - I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

$$\frac{V}{10} + \frac{V}{2} + \frac{V}{20} = 4$$

$$V \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{2} + \frac{1}{20} \right) = 4$$

$$V = \frac{80}{13}$$
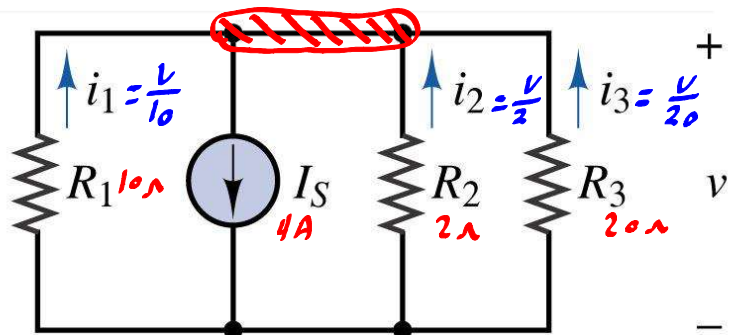
$$I_1 = \frac{80/13}{10} = \frac{8}{13} A$$



توازي
تقسيم التيار
Current divider

$$I_n = \frac{\frac{1}{R_n}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}} I_s$$

$$I_1 = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{1}{10} + \frac{1}{2} + \frac{1}{20}} \times 4 = \frac{8}{13}$$