



مدرس خصوصى



اونلاين

يحصل الطالب على ...

\* مقاطع فيديو هات لشرح المقرر بشكل وافي

\* ملخص للمادة للمراجعة النهائية

\* محاضرات مباشرة على برنامج Zoom

\* تواصل مستمر مع معلم المادة للمناقشة

للتواصل



00201024041097



00201096019763

[Mrahmedmahdy.com](http://Mrahmedmahdy.com)

## 1. Mesh Current Analysis

- EXAMPLE 1
- EXAMPLE 2

## 2. Node Voltage Analysis

- EXAMPLE 2-3
- EXAMPLE 2-4
- EXAMPLE 2-5

## 3. Source Transformations

- Norton's Theorem
- Thevenin Theorem
  - EXAMPLE 2-7
  - EXAMPLE 2-8
  - EXAMPLE 2-9
  - EXAMPLE 2-10

$$\begin{aligned}
 &4I_1 + 5(I_1 - I_2) - 10 = 0 \\
 &10 - V_3 + V_2 - 7 = 0
 \end{aligned}$$

k.v.l chm's law

loop mesh

### 1) Mesh Current Analysis


EXAMPLE 2-1: Write the mesh current equations for the circuit of Figure and solve for  $I_1$  and  $I_2$ .

apply mesh current analysis at mesh 1

$$-25 + 4I_1 + 5(I_1 - I_2) - 10 = 0$$

$$-25 + 4I_1 + 5I_1 - 5I_2 - 10 = 0$$
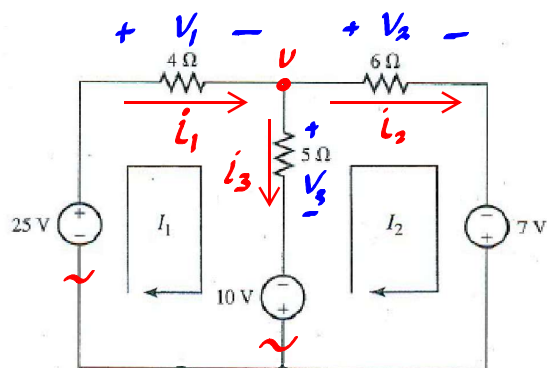
$$9I_1 - 5I_2 = 35 \rightarrow \textcircled{1}$$



apply mesh current analysis at mesh 2

$$10 + 5(I_2 - I_1) + 6I_2 - 7 = 0$$

$$10 + 5I_2 - 5I_1 + 6I_2 - 7 = 0$$


$$-5I_1 + 11I_2 = -3 \rightarrow \textcircled{2}$$

$$I_1 = 5A$$

$$I_2 = 2A$$

$$ax + by = c$$

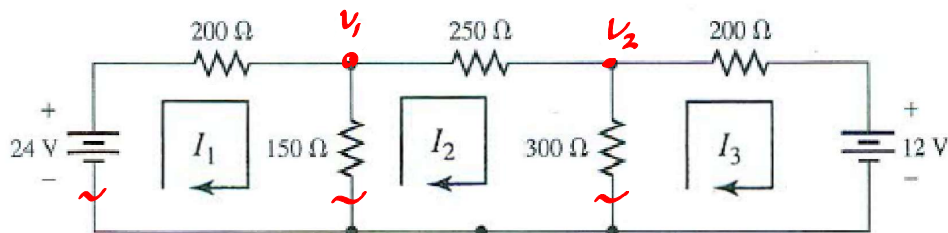EXAMPLE 2-2: Write the mesh current equations for the circuit of Figure and solve for  $I_1$ ,  $I_2$ , and  $I_3$ .



apply mesh current analysis at mesh 1

$$-24 + 200 I_1 + 150 (I_1 - I_2) = 0 \Rightarrow 350 I_1 - 150 I_2 = 24 \rightarrow \textcircled{1}$$

apply mesh current analysis at mesh 2

$$150 (I_2 - I_1) + 250 I_2 + 300 (I_2 - I_3) = 0 \Rightarrow -150 I_1 + 700 I_2 - 300 I_3 = 0 \rightarrow \textcircled{2}$$

apply mesh current analysis at mesh 3

$$300 (I_3 - I_2) + 200 I_3 + 12 = 0 \Rightarrow 0 I_1 - 300 I_2 + 500 I_3 = -12 \rightarrow \textcircled{3}$$

$$I_1 = 0.0714 \text{ A} = 71.4 \text{ mA}$$

$$I_2 = 6.27 \times 10^{-3} \text{ A} = 6.27 \text{ mA}$$

$$I_3 = -0.0199 \text{ A} = -19.9 \text{ mA}$$